

Rapport du projet AES VHDL

TODO: Not all test

TODO: Legend graph

TODO: Graph renvoi dans le texte

Rapport du projet AES VHDL

Plan

SubBytes

SubBytes Entity

SubBytes Architecture

Component SBox

Entity

Architecture

Testbench

SubBytes TestBench

ShiftRows

ShiftRows Entity

ShiftRows Architecture

ShiftRows TestBench

MixColumns

MixColumns Entity

MixColumns Architecture

Component MixColumn

Entity

Architecture

Testbench

MixColumns TestBench

AddRoundKey

AddRoundKey Entity

AddRoundKey Architecture

AddRoundKey TestBench

Round

Round Entity

Round Architecture

Component Registre D

Entity

Architecture

TestBench

Component state_to_bit128 et bit128_to_state

Round TestBench

Machine d'Etat

Machine d'Etat Entity

Machine d'Etat Architecture

Machine d'Etat TestBench

Compteur de Round

Compteur de Round Entity

Compteur de Round Architecture

Compteur de Round TestBench

AES

Bibliographie

Annexe

Plan

[Mettre Graphe]

SubBytes

SubBytes effectue une transformation non linéaire appliquée à tous les octets de l'état en utilisant une SBox.

 


Figure TODO : Principe du SubBytes

SubBytes Entity

 


Figure TODO : SubBytes Entity.

```
1 entity subbytes is
2
3   port (
4     data_i: in type_state;
5     data_o: out type_state
6   );
7
8 end entity subbytes;
```

Note : Le type `type_state` est un `array(0 to 3)` de `row_state`, qui lui-même est un `array(0 to 3)` de `bit8` (`std_logic_vector(7 downto 0)`). Il s'agit donc d'un tableau 4 x 4 avec 1 octet par case.

 


Figure TODO : Représentation d'un State array.

SubBytes Architecture

Ici, on va chercher à appliquer la SBox sur chaque octet de l'état (16 octets) **de manière concurrente**. Par conséquent, on utilise 1 SBox **pour chaque** octet.

Dans la partie déclarative de l'architecture de SubBytes, on déclare un `component sbbox`, que l'on implémentera plus tard.

```

1  architecture subbytes_arch of subbytes is
2
3      component sbbox
4          port (
5              data_i: in bit8;
6              data_o: out bit8
7          );
8      end component;
9
10 begin
```

Dans la partie descriptive de l'architecture de SubBytes, on génère 1 `sbbox` par case, et on fait entrer la `data_i` et sortir la `data_o` correspondant.

```

1  begin
2
3      S_row: for i in 0 to 3 generate
4          S_case: for j in 0 to 3 generate
5              sbbox: sbbox port map(
6                  data_i => data_i(i)(j),
7                  data_o => data_o(i)(j)
8              );
9          end generate S_case;
10     end generate S_row;
11
12 end architecture subbytes_arch;
```

Il nous reste plus qu'à implémenter la SBox et **tester**.

Component SBox

Entity

 


Figure TODO : SBox Entity.

```

1 entity sbox is
2
3   port (
4     data_i: in bit8;
5     data_o: out bit8
6   );
7
8 end entity sbox;

```

Architecture

Dans la partie déclarative de l'architecture **SBox**, on déclare un `array` de taille 256, **constante**, qui doit représenter la SBox suivante :

		y															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
x	0	52	09	6a	d5	30	36	a5	38	bf	40	a3	9e	81	f3	d7	fb
	1	7c	e3	39	82	9b	2f	ff	87	34	8e	43	44	c4	de	e9	cb
	2	54	7b	94	32	a6	c2	23	3d	ee	4c	95	0b	42	fa	c3	4e
	3	08	2e	a1	66	28	d9	24	b2	76	5b	a2	49	6d	8b	d1	25
	4	72	f8	f6	64	86	68	98	16	d4	a4	5c	cc	5d	65	b6	92
	5	6c	70	48	50	fd	ed	b9	da	5e	15	46	57	a7	8d	9d	84
	6	90	d8	ab	00	8c	bc	d3	0a	f7	e4	58	05	b8	b3	45	06
	7	d0	2c	1e	8f	ca	3f	0f	02	c1	af	bd	03	01	13	8a	6b
	8	3a	91	11	41	4f	67	dc	ea	97	f2	cf	ce	f0	b4	e6	73
	9	96	ac	74	22	e7	ad	35	85	e2	f9	37	e8	1c	75	df	6e
	a	47	f1	1a	71	1d	29	c5	89	6f	b7	62	0e	aa	18	be	1b
	b	fc	56	3e	4b	c6	d2	79	20	9a	db	c0	fe	78	cd	5a	f4
	c	1f	dd	a8	33	88	07	c7	31	b1	12	10	59	27	80	ec	5f
	d	60	51	7f	a9	19	b5	4a	0d	2d	e5	7a	9f	93	c9	9c	ef
	e	a0	e0	3b	4d	ae	2a	f5	b0	c8	eb	bb	3c	83	53	99	61
	f	17	2b	04	7e	ba	77	d6	26	e1	69	14	63	55	21	0c	7d

Figure TODO : SBox fournie à implémenter

```

1 architecture sbox_arch of sbox is
2   -- Déclaration d'un type "sbox"
3   type sbox_t is array (0 to 255) of bit8;
4   -- Déclaration des données de la sbox
5   constant sbox_c: sbox_t := (x"52", x"09", x"6a", [...], x"0c", x"7d");
6
7 begin

```

Dans la partie descriptive de l'architecture de **SBox**, on envoie l'image de `sbox_c` à `data_o`.

Cependant, il faut noter que `data_i` est en `bit128` (`std_logic_vector(127 downto 0)`). Comme l'opérateur `array()` n'accepte que des `integer` en paramètre, on utilise la librairie `ieee.numeric_std.all` afin de convertir des `std_logic_vector` en `integer`.

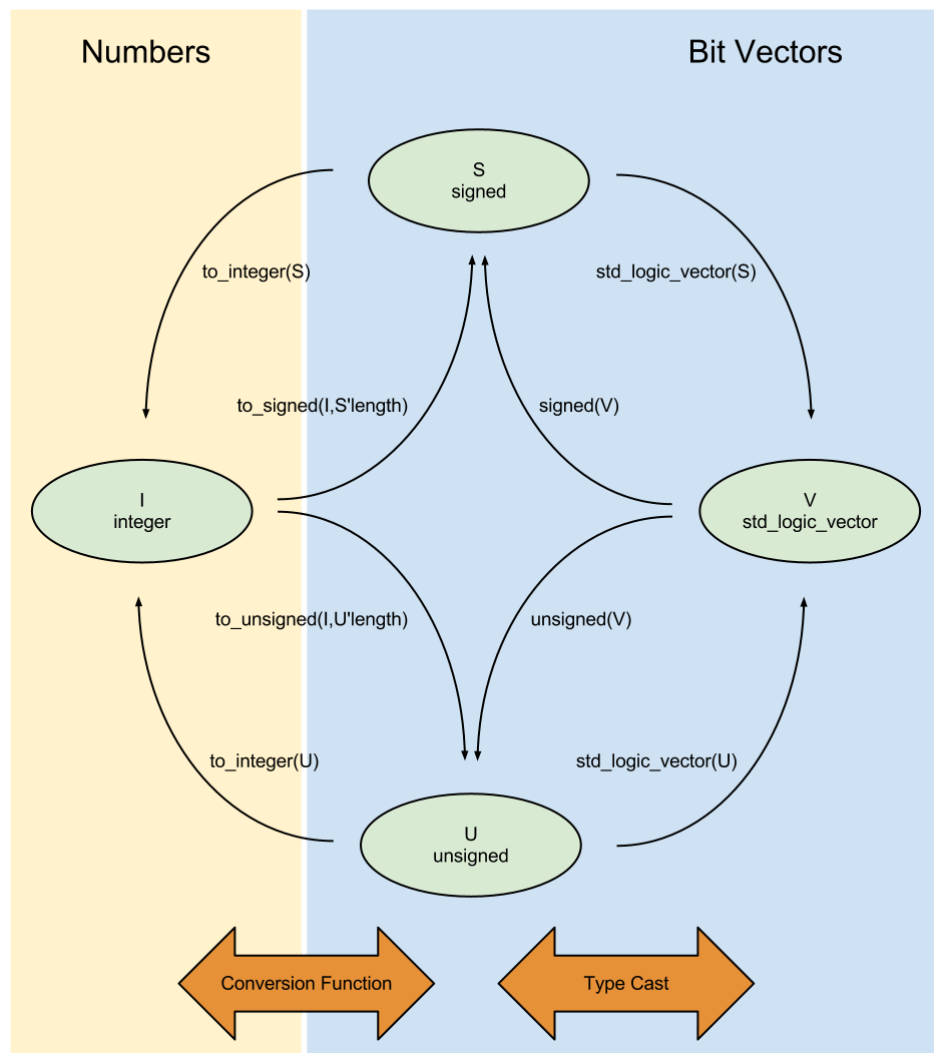


Figure TODO : Conversion des types en VHDL

```

1  -- Pour utiliser le type bit8
2  library lib_aes;
3  use lib_aes.crypt_pack.bit8;
4
5  -- Pour utiliser les types de std_logic_1164
6  library ieee;
7  use ieee.std_logic_1164.std_logic;
8
9  -- Pour convertir des std_logic_vector en integer
10 use ieee.numeric_std unsigned;
11 use ieee.numeric_std to_integer;
12
13 -- [...]
14
15 architecture sbbox_arch of sbbox is
16
17     -- [...]
18
19 begin
20
21     data_o <= sbbox_c(to_integer(unsigned(data_i)));
22
23 end architecture sbbox_arch;

```

Testbench

En entrée : Un variable allant de 0 à 255.

On s'attend à obtenir la sbbox.

```
1  entity sbbox_tb is
2  end entity sbbox_tb;
3
4  architecture sbbox_tb_arch of sbbox_tb is
5
6      -- Composant à tester
7      component sbbox
8          port(
9              data_i: in bit8;
10             data_o: out bit8
11         );
12     end component;
13
14     -- Signaux pour la simulation
15     signal data_i_s: bit8;
16     signal data_o_s: bit8;
17
18     -- Signaux attendu (Arrange)
19     type sbbox_t is array (0 to 255) of bit8;
20     constant sbbox_c: sbbox_t := (
21         x"52", x"09", [...], x"0c", x"7d"
22     );
23
24     begin
25
26         DUT: sbbox port map(
27             data_i => data_i_s,
28             data_o => data_o_s
29         );
30
31         test: process
32         begin
33             for stimuli in 0 to 255 loop
34                 data_i_s <= std_logic_vector(to_unsigned(stimuli, data_i_s'length));
35             -- Act
36                 wait for 5 ns;
37
38                 assert data_o_s=sbbox_c(stimuli) -- Assert
39                     report "Test has failed : data_o_s/=sbbox_c(stimuli)"
40                     severity error;
41                 wait for 5 ns;
42             end loop;
43             assert false Report "Simulation Finished" severity failure;
44         end process test;
45     end architecture sbbox_tb_arch;
```

Résultat :

 


Figure TODO : Résultat obtenu pour le test SBox

Log :

```

1  # ** Warning: NUMERIC_STD.TO_INTEGER: metavalue detected, returning 0
2  #    Time: 0 ns  Iteration: 0  Instance: /sbox_tb/DUT
3  # ** Failure: Simulation Finished
4  #    Time: 2560 ns  Iteration: 0  Process: /sbox_tb/test File:
    SRC/BENCH/sbox_tb.vhd
5  # Break in Process test at SRC/BENCH/sbox_tb.vhd line 70

```

Toutes les assertions sont passées, donc **sbox est validé**.

Manuellement : `sbox(0x7d) = 0x13`.

SubBytes TestBench

En entrée :

```

1  ((x"79", x"47", x"8b", x"65"),
2   (x"1b", x"8e", x"81", x"aa"),
3   (x"66", x"b7", x"7c", x"6f"),
4   (x"62", x"c8", x"e4", x"03"))

```

Ce que l'on attend :

```

1  ((x"af", x"16", x"ce", x"bc"),
2   (x"44", x"e6", x"91", x"62"),
3   (x"d3", x"20", x"01", x"06"),
4   (x"ab", x"b1", x"ab", x"d5"))

```

VHDL :

```

1  architecture subbytes_tb_arch of subbytes_tb is
2
3      -- Composant à tester
4      component subbytes
5      port(
6          data_i: in type_state;
7          data_o: out type_state
8      );
9      end component;
10
11     -- Signaux pour la simulation
12     signal data_i_s: type_state;
13     signal data_o_s: type_state;
14
15     -- Arrange
16     constant state_c: type_state := ((x"af", x"16", x"ce", x"bc"),
17                                       (x"44", x"e6", x"91", x"62"),
18                                       (x"d3", x"20", x"01", x"06"),
19                                       (x"ab", x"b1", x"ab", x"d5"));
20
21 begin
22
23     DUT: subbytes port map(
24         data_i => data_i_s,
25         data_o => data_o_s
26     );

```

```

27
28 -- Act
29 data_i_s <= ((x"79", x"47", x"8b", x"65"),
30             (x"1b", x"8e", x"81", x"aa"),
31             (x"66", x"b7", x"7c", x"6f"),
32             (x"62", x"c8", x"e4", x"03"));
33
34 test: process
35 begin
36     -- Assert
37     wait for 5 ns;
38     assert data_o_s = state_c
39         report "data_o_s /= state_c"
40         severity error;
41
42     -- End
43     wait for 5 ns;
44     assert false report "Simulation Finished" severity failure;
45 end process test;
46
47 end architecture subbytes_tb_arch;

```

Résultat :

	Msgs	
/subbytes_tb/data_i_s	{{79} {47} {8B} ...	{{79} {47} {8B} {65}} {{1B} {8E} {81} {AA}} {{66} {B7} {7C} {6F}} {{62} {C8} {E4} {03}}
/subbytes_tb/data_o_s	{{AF} {16} {CE} ...	{{AF} {16} {CE} {BC}} {{44} {E6} {91} {62}} {{D3} {20} {01} {06}} {{AB} {B1} {AE} {D5}}
/subbytes_tb/state_c	{{AF} {16} {CE} ...	{{AF} {16} {CE} {BC}} {{44} {E6} {91} {62}} {{D3} {20} {01} {06}} {{AB} {B1} {AB} {D5}}

Figure TODO : Résultat obtenu pour le test SubBytes

Toutes les assertions sont passées, donc **SubBytes est validé**.

Manuellement : D'après la figure ci-dessus, nous avons exactement ce que l'on attend :

AddRoundKey : 79 1b 66 62 47 8e b7 c8 8b 81 7c e4 65 aa 6f 03
Round 0
SubBytes : af 44 d3 ab 16 e6 20 b1 ce 91 01 ae bc 62 06 d5

Figure TODO : Extrait de l'énoncé pour la validation SubBytes

ShiftRows

ShiftRows doit permuter les octets de chaque ligne de l'état.

Le décalage dépend de indice (0...3) de la ligne.

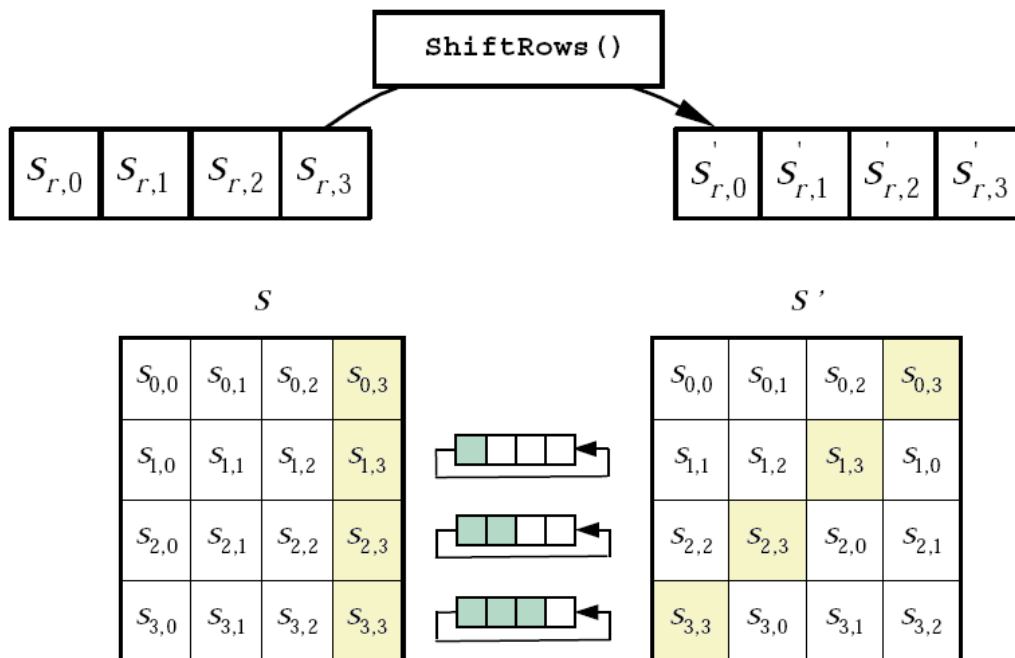


Figure TODO : Fonctionnement de ShiftRows

ShiftRows Entity

 


Figure TODO : ShiftRows Entity.

```

1  entity subbytes is
2
3      port (
4          data_i: in type_state;
5          data_o: out type_state
6      );
7
8  end entity subbytes;

```

ShiftRows Architecture

Dans la partie descriptive de l'architecture de ShiftRows, on utilisera des boucles `generate` afin d'appliquer la permutation de manière concurrente.

```

1 architecture shiftrows_arch of shiftrows is
2 begin
3
4     rows: for i in 0 to 3 generate
5         cases: for j in 0 to 3 generate
6             data_o(i)(j) <= data_i(i)((i + j) mod 4);
7         end generate cases;
8     end generate rows;
9
10 end architecture shiftrows_arch;

```

ShiftRows TestBench

En entrée :

```

1 ((x"af", x"16", x"ce", x"bc"),
2  (x"44", x"e6", x"91", x"62"),
3  (x"d3", x"20", x"01", x"06"),
4  (x"ab", x"b1", x"ae", x"d5"))

```

Ce que l'on attend :

```

1 ((x"a0", x"29", x"43", x"21"),
2  (x"ae", x"8e", x"d5", x"fa"),
3  (x"2f", x"6d", x"d9", x"21"),
4  (x"bc", x"e0", x"81", x"fc"))

```

VHDL :

```

1 architecture shiftrows_tb_arch of shiftrows_tb is
2
3     -- Composant à tester
4     component shiftrows
5     port(
6         data_i: in type_state;
7         data_o: out type_state
8     );
9     end component;
10
11     signal data_i_s: type_state;
12     signal data_o_s: type_state;
13
14     -- Arrange
15     constant state_c: type_state := ((x"a0", x"29", x"43", x"21"),
16                                       (x"ae", x"8e", x"d5", x"fa"),
17                                       (x"2f", x"6d", x"d9", x"21"),
18                                       (x"bc", x"e0", x"81", x"fc"));
19
20 begin
21
22     DUT: shiftrows port map(
23         data_i => data_i_s,
24         data_o => data_o_s
25     );
26

```

```

27  -- Act
28  data_i_s <= ((x"af", x"16", x"ce", x"bc"),
29              (x"44", x"e6", x"91", x"62"),
30              (x"d3", x"20", x"01", x"06"),
31              (x"ab", x"b1", x"ae", x"d5"));
32
33  test: process
34  begin
35      -- Assert
36      wait for 5 ns;
37      assert data_o_s = state_c
38          report "data_o_s /= state_c"
39          severity error;
40
41      -- End
42      wait for 5 ns;
43      assert false report "Simulation Finished" severity failure;
44  end process test;
45
46  end architecture shiftrows_tb_arch;

```

Résultat :

/shiftrows_tb/data_i_s	-No Data-	{{AF} {16} {CE} {BC}} {{44} {E6} {91} {62}} {{D3} {20} {01} {06}} {{AB} {B1} {AE} {D5}}
+ (0)	-No Data-	{AF} {16} {CE} {BC}
+ (1)	-No Data-	{44} {E6} {91} {62}
+ (2)	-No Data-	{D3} {20} {01} {06}
+ (3)	-No Data-	{AB} {B1} {AE} {D5}
/shiftrows_tb/data_o_s	-No Data-	{{AF} {16} {CE} {BC}} {{E6} {91} {62} {44}} {{01} {06} {D3} {20}} {{D5} {AB} {B1} {AE}}
+ (0)	-No Data-	{AF} {16} {CE} {BC}
+ (1)	-No Data-	{E6} {91} {62} {44}
+ (2)	-No Data-	{01} {06} {D3} {20}
+ (3)	-No Data-	{D5} {AB} {B1} {AE}
/shiftrows_tb/state_c	-No Data-	{{AF} {16} {CE} {BC}} {{E6} {91} {62} {44}} {{01} {06} {D3} {20}} {{D5} {AB} {B1} {AE}}
+ (0)	-No Data-	{AF} {16} {CE} {BC}
+ (1)	-No Data-	{E6} {91} {62} {44}
+ (2)	-No Data-	{01} {06} {D3} {20}
+ (3)	-No Data-	{D5} {AB} {B1} {AE}

Figure TODO : Résultat obtenu pour le test ShiftRows

Toutes les assertions sont passées, donc **ShiftRows est validé**.

Manuellement : D'après la figure ci-dessus, nous avons exactement ce que l'on attend :

SubBytes : af 44 d3 ab 16 e6 20 b1 ce 91 01 ae bc 62 06 d5
ShiftRows : af e6 01 d5 16 91 06 ab ce 62 d3 b1 bc 44 20 ae

Figure TODO : Extrait de l'énoncé pour la validation ShiftRows

MixColumns

MixColumns applique une transformation linéaire sur chaque colonne de l'état.

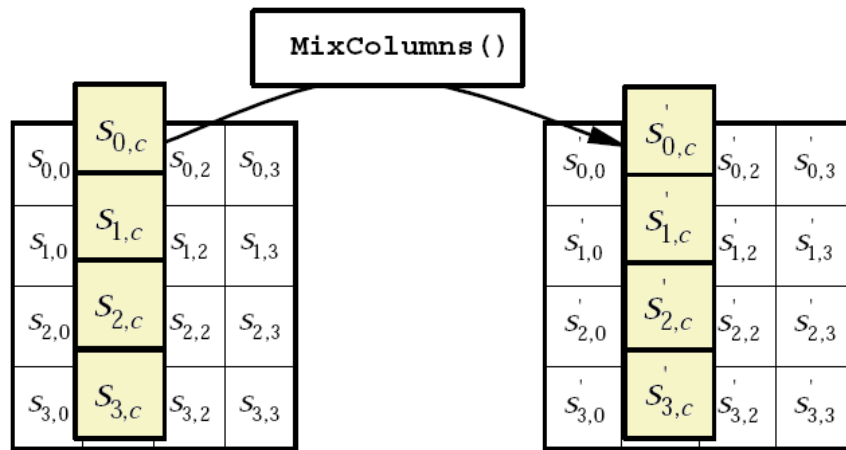


Figure TODO : Fonctionnement de MixColumns

MixColumns Entity

 


Figure TODO : MixColumns Entity.

La MixColumns possède comme **entrée** :

- la matrice d'état en entrée que l'on nomme `data_i`, de type `type_state`
- `enable_i`, de type `std_logic`, qui permet :
 - Si `enable = 1`, `data_o <= MixColumns(data_i)`
 - Sinon, `data_o <= data_i`, ce qui permet le fonctionnement du round final de l'AES

La MixColumns possède comme **sortie** :

- la matrice d'état future que l'on nomme `data_o` de type `type_state`

```

1  entity mixcolumns is
2
3      port (
4          data_i: in type_state;
5          enable_i: in std_logic;
6          data_o: out type_state
7      );
8
9  end entity mixcolumns;
```

MixColumns Architecture

Dans la partie déclarative de l'architecture de **MixColumns**, on déclare le composant `mixcolumn` qui servira à appliquer la fonction MixColumns. On déclare également des signaux qui permet la conversion entre colonne et état.

```
1  architecture mixcolumns_arch of mixcolumns is
2
3      component mixcolumn
4          port (
5              data_i: in column_state;
6              data_o: out column_state
7          );
8      end component;
9
10     type state_col_major is array(0 to 3) of column_state;
11     signal columns_i_s: state_col_major;
12     signal columns_o_s: state_col_major;
13
14 begin
```

Dans la partie descriptive de l'architecture de **MixColumns**, on convertit l'état en entrée en colonnes, puis on applique `mixcolumn` et on envoie le résultat.

```
1  begin
2
3      -- Slice Data_i in columns
4      rows_order_i: for i in 0 to 3 generate
5          columns_order_i: for j in 0 to 3 generate
6              columns_i_s(j)(i) <= data_i(i)(j);
7          end generate columns_order_i;
8      end generate rows_order_i;
9
10     -- Apply MixColumn for each column
11     columns_order: for j in 0 to 3 generate
12         MC: mixcolumn port map(
13             data_i => columns_i_s(j),
14             data_o => columns_o_s(j)
15         );
16     end generate columns_order;
17
18     -- Restore state from new columns (or old columns depending enable_i)
19     rows_order_o: for i in 0 to 3 generate
20         columns_order_o: for j in 0 to 3 generate
21             data_o(i)(j) <= columns_o_s(j)(i) when enable_i = '1' else data_i(i)
22             (j);
23         end generate columns_order_o;
24     end generate rows_order_o;
25 end architecture mixcolumns_arch;
```

Component MixColumn

Les colonnes doivent être traitées comme des polynômes dans $GF(2^8)^2$ et multipliées modulo $x^8 + x^4 + x^3 + x + 1$.

La multiplication polynômiale par x peut être implémenté à l'aide d'un décalage à gauche suivi d'un ou-exclusif avec la valeur 0b1 0001 1011 conditionné par le bit de poids fort du polynôme.

Exemple avec un octet d'une colonne :

Cas 1 : Bit de poids fort = 0

$$\{02\} \otimes S_{0,c} = 0x02 \odot 0b0111\ 1111 \\ = 0b1111\ 1110$$

Donc, le modulo n'est pas nécessaire.

Cas 2 : Bit de poids fort = 1

$$\{02\} \otimes S_{0,c} = 0x02 \odot 0b1111\ 0000 \oplus 0b1\ 0001\ 1011 \\ = 0b1\ 1110\ 0000 \oplus 0b1\ 0001\ 1011 \\ = 0b1111\ 1011$$

Ici, le modulo a été utilisé.

Donc, pour l'implémenter, on le conditionne avec le bit de poids fort du polynôme.

La fonction MixColumn doit être appliqué de cette manière :

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} s'_{0,c} &= (\{02\} \cdot s_{0,c}) \oplus (\{03\} \cdot s_{1,c}) \oplus s_{2,c} \oplus s_{3,c} \\ s'_{1,c} &= s_{0,c} \oplus (\{02\} \cdot s_{1,c}) \oplus (\{03\} \cdot s_{2,c}) \oplus s_{3,c} \\ s'_{2,c} &= s_{0,c} \oplus s_{1,c} \oplus (\{02\} \cdot s_{2,c}) \oplus (\{03\} \cdot s_{3,c}) \\ s'_{3,c} &= (\{03\} \cdot s_{0,c}) \oplus s_{1,c} \oplus s_{2,c} \oplus (\{02\} \cdot s_{3,c}) \end{aligned}$$

Figure TODO : Produit matriciel de la fonction MixColumns

Entity



Figure TODO : MixColumn Entity.

```

1  entity mixcolumn is
2
3    port (
4      data_i: in column_state;
5      data_o: out column_state
6    );
7
8  end entity mixcolumn;
```

Note : `column_state` est un `array(0 to 3)` de `bit8`.

Architecture

Nous partitionnons notre fonction :

- `data2_s` est la colonne en entrée multiplié par 2 dans l'ensemble de Galois

```

1 architecture mixcolumn_arch of mixcolumn is
2     --[...]
3     signal data2_s: column_state;
4
5 begin
6
7     data2_s <= (
8         std_logic_vector((unsigned(data_i(0)(6 downto 0)) & "0") xor
9             ("000" & data_i(0)(7) & data_i(0)(7) & "0" & data_i(0)(7) & data_i(0)
10             (7))),
11         std_logic_vector((unsigned(data_i(1)(6 downto 0)) & "0") xor
12             ("000" & data_i(1)(7) & data_i(1)(7) & "0" & data_i(1)(7) & data_i(1)
13             (7))),
14         std_logic_vector((unsigned(data_i(2)(6 downto 0)) & "0") xor
15             ("000" & data_i(2)(7) & data_i(2)(7) & "0" & data_i(2)(7) & data_i(2)
16             (7))),
17         std_logic_vector((unsigned(data_i(3)(6 downto 0)) & "0") xor
18             ("000" & data_i(3)(7) & data_i(3)(7) & "0" & data_i(3)(7) & data_i(3)
19             (7)))
20     );

```

- `data3_s` est la colonne en entrée multiplié par 3 dans l'ensemble de Galois

```

1 architecture mixcolumn_arch of mixcolumn is
2
3     signal data2_s: column_state;
4     signal data3_s: column_state;
5
6 begin
7     --[...]
8     data3_s <= (
9         data2_s(0) xor data_i(0),
10        data2_s(1) xor data_i(1),
11        data2_s(2) xor data_i(2),
12        data2_s(3) xor data_i(3)
13    );

```

- On applique `data_o` les opérations décrites ci-dessus :

```

1 architecture mixcolumn_arch of mixcolumn is
2
3     signal data2_s: column_state;
4     signal data3_s: column_state;
5
6 begin
7
8     --[...]
9     data_o(0) <= data2_s(0) xor data3_s(1) xor data_i(2) xor data_i(3);
10    data_o(1) <= data_i(0) xor data2_s(1) xor data3_s(2) xor data_i(3);
11    data_o(2) <= data_i(0) xor data_i(1) xor data2_s(2) xor data3_s(3);
12    data_o(3) <= data3_s(0) xor data_i(1) xor data_i(2) xor data2_s(3);
13
14 end architecture mixcolumn_arch;

```

Testbench

En entrée : une colonne

```
1 | (x"af", x"44", x"d3", x"ab")
```

Ce que l'on attend :

```
1 | (x"a0", x"ae", x"2f", x"bc")
```

VHDL :

```
1 | architecture mixcolumn_tb_arch of mixcolumn_tb is
2 |
3 |     -- Composant à tester
4 |     component mixcolumn
5 |     port(
6 |         data_i: in column_state;
7 |         data_o: out column_state
8 |     );
9 |     end component;
10 |
11 |     -- Signaux pour la simulation
12 |     signal data_i_s: column_state;
13 |     signal data_o_s: column_state;
14 |
15 |     -- Arrange
16 |     constant column_c: column_state := (x"a0", x"ae", x"2f", x"bc");
17 |
18 | begin
19 |
20 |     DUT: mixcolumn port map(
21 |         data_i => data_i_s,
22 |         data_o => data_o_s
23 |     );
24 |
25 |     -- Act
26 |     data_i_s <= (x"af", x"44", x"d3", x"ab");
27 |
28 |     test: process
29 |     begin
30 |         -- Assert
31 |         wait for 5 ns;
32 |         assert data_o_s = column_c
33 |             report "data_o_s /= column_c"
34 |             severity error;
35 |
36 |         -- End
37 |         wait for 5 ns;
38 |         assert false report "Simulation Finished" severity failure;
39 |     end process test;
40 |
41 | end architecture mixcolumn_tb_arch;
```

Résultat :

/mixcolumn_tb/data_i_s	{AF} {E6} {01} {D5}	{AF} {E6} {01} {D5}
/mixcolumn_tb/data_o_s	{A0} {AE} {2F} {BC}	{A0} {AE} {2F} {BC}
/mixcolumn_tb/column_c	{A0} {AE} {2F} {BC}	{A0} {AE} {2F} {BC}

Figure TODO : Résultat obtenu pour le test MixColumn

Toutes les assertions sont passés, donc **MixColumn est validé**.

Manuellement : D'après la figure ci-dessus, nous avons exactement ce que l'on attend :

ShiftRows : af e6 01 d5
MixColumns : a0 ae 2f bc

Figure TODO : Extrait de l'énoncé pour la validation MixColumn

MixColumns TestBench

En entrée : un état et 2 cas d'utilisation (enabled et disabled)

```

1 data_i_s <= ((x"af", x"16", x"ce", x"bc"),
2             (x"e6", x"91", x"62", x"44"),
3             (x"01", x"06", x"d3", x"20"),
4             (x"d5", x"ab", x"b1", x"ae"));
5
6 enable_i_s <= '0',
7             '1' after 50 ns;
```

Ce que l'on attend : Quand `enable_i = 1`

```

1 ((x"a0", x"29", x"43", x"21"),
2  (x"ae", x"8e", x"d5", x"fa"),
3  (x"2f", x"6d", x"d9", x"51"),
4  (x"bc", x"e0", x"81", x"fc"));
```

Quand `enable_i = 0`

```

1 ((x"af", x"16", x"ce", x"bc"),
2  (x"e6", x"91", x"62", x"44"),
3  (x"01", x"06", x"d3", x"20"),
4  (x"d5", x"ab", x"b1", x"ae"));
```

VHDL :

```

1 architecture mixcolumns_tb_arch of mixcolumns_tb is
2
3     -- Composant à tester
4     component mixcolumns
5     port(
6         data_i: in type_state;
7         enable_i: in std_logic;
8         data_o: out type_state
9     );
10    end component;
11
```

```

12  -- Signaux pour la simulation
13  signal data_i_s: type_state;
14  signal data_o_s: type_state;
15  signal enable_i_s: std_logic;
16
17  -- Arrange
18  constant state_when_enabled_c: type_state := ((x"a0", x"29", x"43",
19  x"21"),
20  (x"ae", x"8e", x"d5",
21  x"fa"),
22  (x"2f", x"6d", x"d9",
23  x"51"),
24  (x"bc", x"e0", x"81",
25  x"fc"));
26  constant state_when_disabled_c: type_state := ((x"af", x"16", x"ce",
27  x"bc"),
28  (x"e6", x"91", x"62",
29  x"44"),
30  (x"01", x"06", x"d3",
31  x"20"),
32  (x"d5", x"ab", x"b1",
33  x"ae"));
34  begin
35
36  DUT: mixcolumns port map(
37    data_i => data_i_s,
38    enable_i => enable_i_s,
39    data_o => data_o_s
40  );
41
42  -- Stimuli
43  data_i_s <= ((x"af", x"16", x"ce", x"bc"),
44  (x"e6", x"91", x"62", x"44"),
45  (x"01", x"06", x"d3", x"20"),
46  (x"d5", x"ab", x"b1", x"ae"));
47
48  enable_i_s <= '0',
49  '1' after 50 ns;
50
51  test: process
52  begin
53    -- Assert
54    wait for 5 ns;
55    assert data_o_s = state_when_disabled_c
56    report "data_o_s /= state_when_disabled_c"
57    severity error;
58
59    wait for 50 ns;
60    assert data_o_s = state_when_enabled_c
61    report "data_o_s /= state_when_enabled_c"
62    severity error;
63
64    -- End
65    wait for 5 ns;
66    assert false report "Simulation Finished" severity failure;
67  end process test;
68
69  end architecture mixcolumns_tb_arch;

```


[illegible]

Toutes les assertions sont passés, donc **MixColumns est validé.**

```
ShiftRows : af e6 01 d5 16 91 06 ab ce 62 d3 b1 bc 44 20 ae
MixColumns : a0 ae 2f bc 29 8e 6d e0 43 d5 d9 81 21 fa 51 fc
```

AddRoundKey

AddRoundKey Entity

 

```
1 entity addroundkey is
2
3     port (
4         data_i: in type_state;
5         key_i: in type_state;
6         data_o: out type_state
7     );
8
9 end entity addroundkey;
```

Le résultat est immédiat :

```

1 architecture addroundkey_arch of addroundkey is
2 begin
3
4     rows: for i in 0 to 3 generate
5         cases: for j in 0 to 3 generate
6             data_o(i)(j) <= data_i(i)(j) xor key_i(i)(j);
7         end generate rows;
8     end generate cases;
9
10 end architecture;

```

AddRoundKey TestBench

En entrée : un state et une sous-clé

State :

```

1 ((x"52", x"6f", x"20", x"6c"),
2  (x"65", x"20", x"76", x"65"),
3  (x"73", x"65", x"69", x"20"),
4  (x"74", x"6e", x"6c", x"3f"))

```

Sous-clé :

```

1 ((x"2b", x"28", x"ab", x"09"),
2  (x"7e", x"ae", x"f7", x"cf"),
3  (x"15", x"d2", x"15", x"4f"),
4  (x"16", x"a6", x"88", x"3c"))

```

Ce que l'on attend :

```

1 ((x"79", x"47", x"8b", x"65"),
2  (x"1b", x"8e", x"81", x"aa"),
3  (x"66", x"b7", x"7c", x"6f"),
4  (x"62", x"c8", x"e4", x"03"))

```

VHDL :

```

1 architecture addroundkey_tb_arch of addroundkey_tb is
2
3     -- Composant à tester
4     component addroundkey
5     port(
6         data_i: in type_state;
7         key_i: in type_state;
8         data_o: out type_state
9     );
10    end component;
11
12    -- Signaux pour la simulation
13    signal data_i_s: type_state;
14    signal key_i_s: type_state;
15    signal data_o_s: type_state;
16
17    -- Arrange

```

```

18     constant state_c: type_state := ((x"79", x"47", x"8b", x"65"),
19                                     (x"1b", x"8e", x"81", x"aa"),
20                                     (x"66", x"b7", x"7c", x"6f"),
21                                     (x"62", x"c8", x"e4", x"03"));
22
23 begin
24
25     DUT: addroundkey port map(
26         data_i => data_i_s,
27         key_i  => key_i_s,
28         data_o => data_o_s
29     );
30
31     -- Act
32     data_i_s <= ((x"52", x"6f", x"20", x"6c"),
33                 (x"65", x"20", x"76", x"65"),
34                 (x"73", x"65", x"69", x"20"),
35                 (x"74", x"6e", x"6c", x"3f"));
36
37     key_i_s <= ((x"2b", x"28", x"ab", x"09"),
38                (x"7e", x"ae", x"f7", x"cf"),
39                (x"15", x"d2", x"15", x"4f"),
40                (x"16", x"a6", x"88", x"3c"));
41
42     test: process
43     begin
44         -- Assert
45         wait for 5 ns;
46         assert data_o_s = state_c
47             report "data_o_s /= state_c"
48             severity error;
49
50         -- End
51         wait for 5 ns;
52         assert false report "Simulation Finished" severity failure;
53     end process test;
54
55 end architecture addroundkey_tb_arch;

```

Résultat :

- /addroundkey_tb/data_i_s		{{52} {6F} {20} {6C}} {...	{{52} {6F} {20} {6C}}
+ (0)		{52} {6F} {20} {6C}	{52} {6F} {20} {6C}
+ (1)		{65} {20} {76} {65}	{65} {20} {76} {65}
+ (2)		{73} {65} {69} {20}	{73} {65} {69} {20}
+ (3)		{74} {6E} {6C} {3F}	{74} {6E} {6C} {3F}
- /addroundkey_tb/key_i_s		{{2B} {28} {AB} {09}} {...	{{2B} {28} {AB} {09}}
+ (0)		{2B} {28} {AB} {09}	{2B} {28} {AB} {09}
+ (1)		{7E} {AE} {F7} {CF}	{7E} {AE} {F7} {CF}
+ (2)		{15} {D2} {15} {4F}	{15} {D2} {15} {4F}
+ (3)		{16} {A6} {88} {3C}	{16} {A6} {88} {3C}
- /addroundkey_tb/data_o_s		{{79} {47} {8B} {65}} {{...	{{79} {47} {8B} {65}}
+ (0)		{79} {47} {8B} {65}	{79} {47} {8B} {65}
+ (1)		{1B} {8E} {81} {AA}	{1B} {8E} {81} {AA}
+ (2)		{66} {B7} {7C} {6F}	{66} {B7} {7C} {6F}
+ (3)		{62} {C8} {E4} {03}	{62} {C8} {E4} {03}
- /addroundkey_tb/state_c		{{79} {47} {8B} {65}} {{...	{{79} {47} {8B} {65}}
+ (0)		{79} {47} {8B} {65}	{79} {47} {8B} {65}
+ (1)		{1B} {8E} {81} {AA}	{1B} {8E} {81} {AA}
+ (2)		{66} {B7} {7C} {6F}	{66} {B7} {7C} {6F}
+ (3)		{62} {C8} {E4} {03}	{62} {C8} {E4} {03}

Figure TODO : Résultat obtenu pour le test AddRoundKey.

Toutes les assertions sont passées, donc **AddRoundKey est validé**.

Manuellement : D'après la figure ci-dessus, nous avons exactement ce que l'on attend :

InitKey : 2b 7e 15 16 28 ae d2 a6 ab f7 15 88 09 cf 4f 3c
SetPlaintext : 52 65 73 74 6f 20 65 6e 20 76 69 6c 6c 65 20 3f
AddRoundKey : 79 1b 66 62 47 8e b7 c8 8b 81 7c e4 65 aa 6f 03

Figure TODO : Extrait de l'énoncé pour la validation AddRoundKey.

Round

Un round doit appliquer toutes les fonctions que nous avons développées jusqu'à là. En fonction du nombre de round, nous devons sélectionner quelle fonction appliquer :

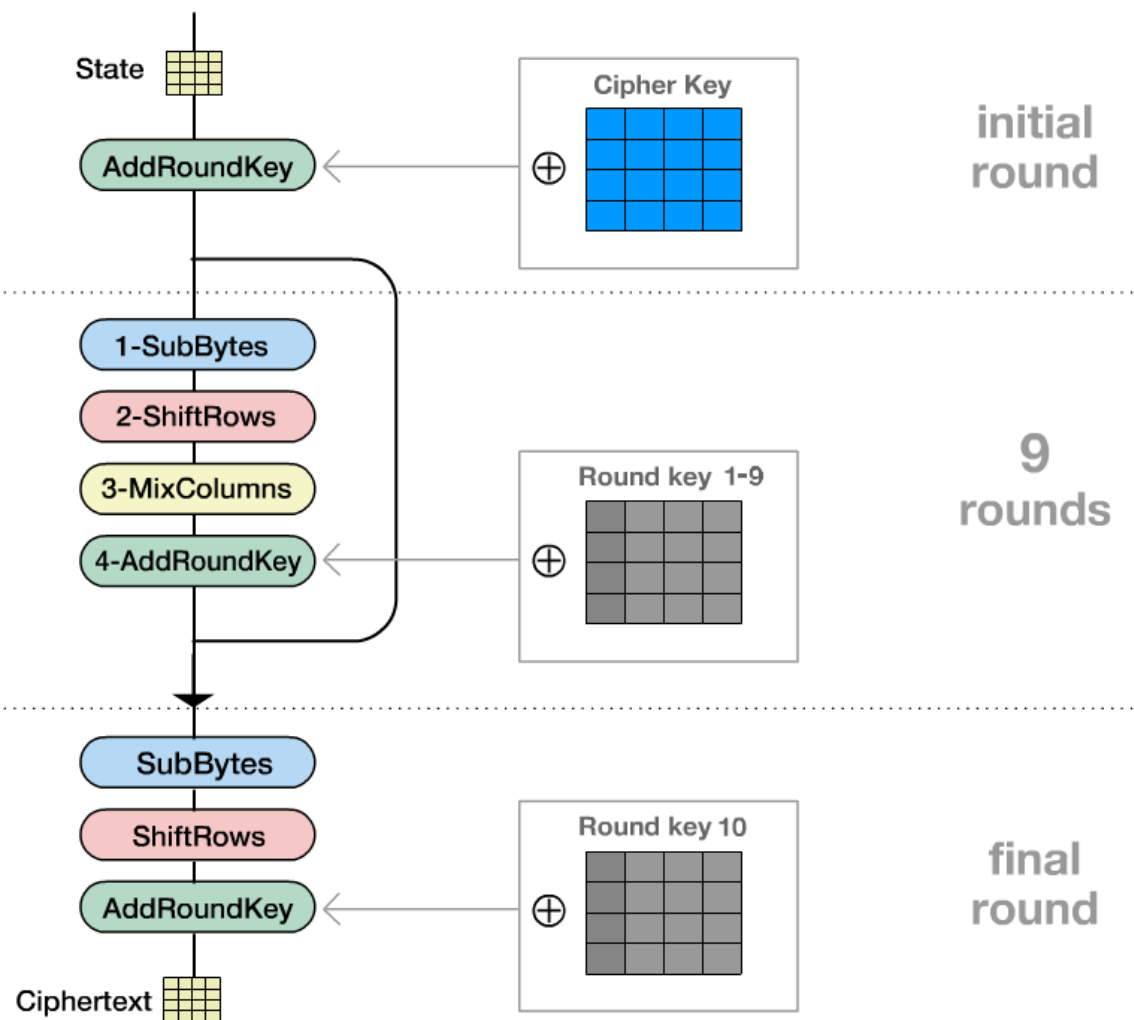


Figure TODO : Composition des rounds

Il nous faudra donc cadencer notre architecture avec un registre D.

Round Entity

 


Figure TODO : Round Entity.

Le Round possède comme **entrée** :

- Le texte clair que l'on nomme `text_i`, de type `bit128`
- La sous-clé en entrée que l'on nomme `current_key_i`, de type `bit128`
- L'horloge `clock_i` en `std_logic` et le reset `resetb_i` (reset si le niveau est bas)

- `enable_round_computing_i` en `std_logic` qui servira de choisir l'entrée entre le texte clair pour le round 0, ou les résultats des précédant round.
- `enable_mix_columns_i` qui servira de d'activer/désactiver MixColumns pour le Round 0 et Round 10

Le round possède comme **sortie** :

- Le texte chiffré du round que l'on nomme `cipher_o` de type `bit128`

```

1  entity round is
2
3      port (
4          text_i: in bit128;
5          current_key_i: in bit128;
6          clock_i: in std_logic;
7          resetb_i: in std_logic;
8          enable_round_computing_i: in std_logic;
9          enable_mix_columns_i: in std_logic;
10         cipher_o: out bit128
11     );
12
13 end entity round;

```

Round Architecture

Comme nos entrées sont des `bit128` et que notre architecture se base sur des `type_state`, on convertira les `bits128` en entrée en `state`, et les `state` en sortie en `bit128`

On prévoit donc notre architecture VHDL :

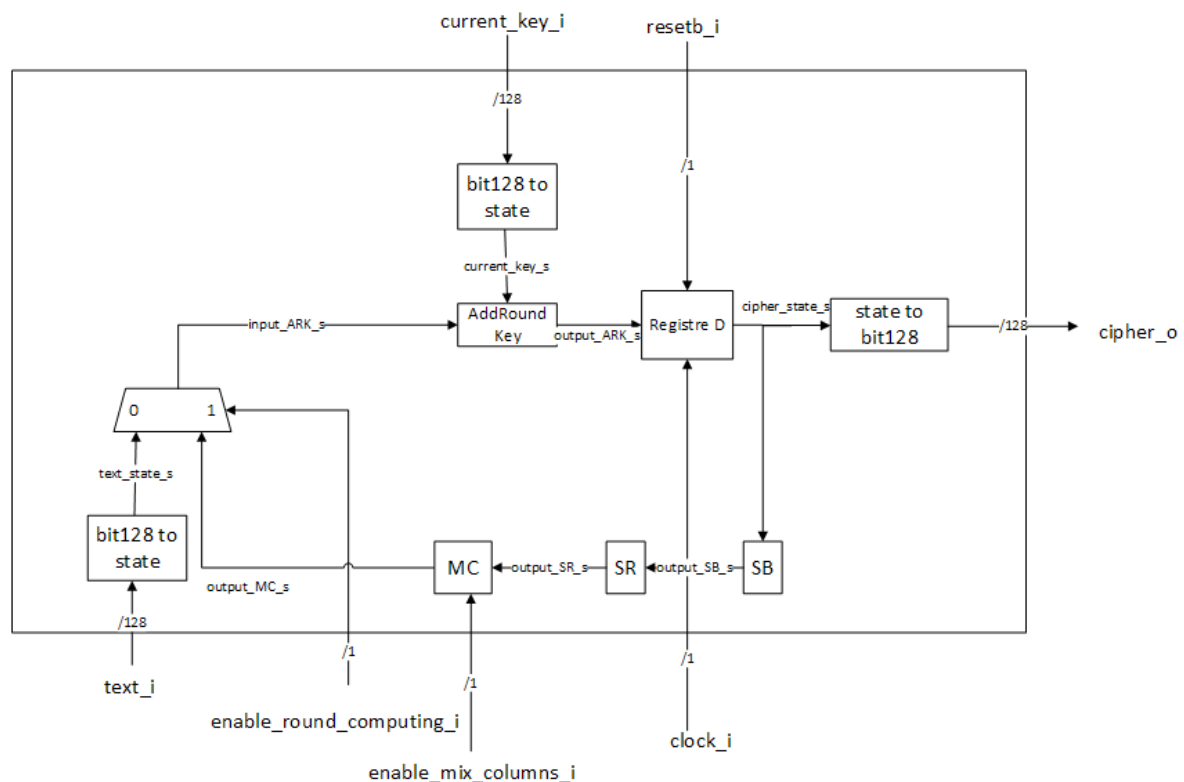


Figure TODO : Round Architecture

On connecte donc nos différents composants en VHDL :


```

1 architecture round_arch of round is
2
3     ... -- Déclaration des composants et signaux affichés dans le schéma
4
5 begin
6
7     text_bit128_to_state: bit128_to_state
8     port map(
9         data_i => text_i,
10        data_o => text_state_s
11    );
12
13
14    -- demux
15    input_ARK_s <= output_MC_s when enable_round_computing_i = '1' else
text_state_s;
16
17    current_key_bit128_to_state: bit128_to_state
18    port map(
19        data_i => current_key_i,
20        data_o => current_key_s
21    );
22
23    addroundkey_instance: addroundkey
24    port map(
25        data_i => input_ARK_s,
26        key_i => current_key_s,
27        data_o => output_ARK_s
28    );
29
30    register_d_instance: register_d
31    port map(
32        resetb_i => resetb_i,
33        clock_i => clock_i,
34        state_i => output_ARK_s,
35        state_o => cipher_state_s
36    );
37
38    cipher_to_bit128: state_to_bit128
39    port map(
40        data_i => cipher_state_s,
41        data_o => cipher_o
42    );
43
44    subbytes_instance: subbytes
45    port map(
46        data_i => cipher_state_s,
47        data_o => output_SB_s
48    );
49
50    shiftrows_instance: shiftrows
51    port map(
52        data_i => output_SB_s,
53        data_o => output_SR_s
54    );
55
56    mixcolumns_instance: mixcolumns
57    port map(

```

```

58     data_i => output_SR_s,
59     data_o => output_MC_s,
60     enable_i => enable_mix_columns_i
61 );
62
63
64 end architecture round_arch;

```

Component Registre D

Le registre D permettra de cadencer notre round et de synchroniser avec un compteur de round et une machine d'état.

Entity

 


Figure TODO : Registre D Entity.

```

1  entity register_d is
2
3      port (
4          resetb_i : in std_logic;
5          clock_i : in std_logic;
6          state_i : in type_state;
7          state_o : out type_state
8      );
9
10 end entity register_d;

```

Architecture

On adapte notre registre D au type `state`.

```

1  architecture register_d_arch of register_d is
2
3      signal state_s : type_state;
4
5  begin
6
7      seq_0 : process (clock_i, resetb_i) is
8
9          begin

```

```

10
11      -- Reset clears state
12      if resetb_i = '0' then
13          for i in 0 to 3 loop
14              for j in 0 to 3 loop
15                  state_s(i)(j) <= (others => '0');
16              end loop;
17          end loop;
18
19      -- New data at RISING
20      elsif clock_i'event and clock_i='1' then
21          state_s <= state_i;
22      end if;
23
24  end process seq_0;
25
26  -- Output
27  state_o <= state_s;
28
29  end architecture register_d_arch;

```

TestBench

```

1  architecture register_d_tb_arch of register_d_tb is
2
3      component register_d
4          port (
5              resetb_i : in std_logic;
6              clock_i : in std_logic;
7              state_i : in type_state;
8              state_o : out type_state
9          );
10     end component register_d;
11
12     signal resetb_i_s : std_logic;
13     signal clock_i_s : std_logic;
14     signal state_i_s : type_state;
15     signal state_o_s : type_state;
16
17     -- Arrange
18     constant uninitialized_state: type_state := ((x"00", x"00", x"00", x"00"),
19                                                    (x"00", x"00", x"00", x"00"),
20                                                    (x"00", x"00", x"00", x"00"),
21                                                    (x"00", x"00", x"00",
22 x"00"));
23     constant first_state: type_state := ((x"00", x"04", x"08", x"0C"),
24                                           (x"01", x"05", x"09", x"0D"),
25                                           (x"02", x"06", x"0A", x"0E"),
26                                           (x"03", x"07", x"0B", x"0F"));
27     constant second_state: type_state := ((x"DE", x"AD", x"BE", x"EF"),
28                                           (x"BA", x"DD", x"CA", x"FE"),
29                                           (x"DE", x"AD", x"C0", x"DE"),
30                                           (x"CA", x"DE", x"D0", x"0D"));
31
32     begin
33         DUT: register_d

```

```

34     port map(
35         resetb_i => resetb_i_s,
36         clock_i  => clock_i_s,
37         state_i  => state_i_s,
38         state_o  => state_o_s
39     );
40
41     resetb_i_s <= '0', '1' after 5 ns, '0' after 290 ns;
42
43     -- CLK T = 100 ns
44     clock_i_s <= '0', '1' after 50 ns,
45         '0' after 100 ns, '1' after 150 ns,
46         '0' after 200 ns, '1' after 250 ns,
47         '0' after 300 ns, '1' after 350 ns,
48         '0' after 400 ns, '1' after 450 ns,
49         '0' after 500 ns, '1' after 550 ns;
50
51     state_i_s <= ((x"00", x"04", x"08", x"0C"),
52         (x"01", x"05", x"09", x"0D"),
53         (x"02", x"06", x"0A", x"0E"),
54         (x"03", x"07", x"0B", x"0F")),
55         ((x"DE", x"AD", x"BE", x"EF"),
56         (x"BA", x"DD", x"CA", x"FE"),
57         (x"DE", x"AD", x"C0", x"DE"),
58         (x"CA", x"DE", x"D0", x"0D")) after 100 ns;
59
60     test: process
61     begin
62         -- Assert :
63         -- Test : Register D is not initialized before RISING
64         wait for 5 ns; -- t = 5 ns
65         assert state_o_s = uninitialized_state
66             report "state_o_s /= uninitialized_state"
67             severity error;
68
69         -- Test : Register D is now initialized after RISING
70         wait for 50 ns; -- t = 55 ns
71         assert state_o_s = first_state
72             report "state_o_s /= first_state"
73             severity error;
74
75         -- Test : Register D change state after RISING
76         wait for 100 ns; -- t = 155 ns
77         assert state_o_s = second_state
78             report "state_o_s /= second_state"
79             severity error;
80
81         -- Test : Register D reset suddenly without caring about clock_i
82         wait for 140 ns; -- t = 295 ns
83         assert state_o_s = uninitialized_state
84             report "state_o_s /= uninitialized_state"
85             severity error;
86
87         -- End
88         wait for 5 ns;
89         assert false report "Simulation Finished" severity failure;
90     end process test;
91 end architecture register_d_tb_arch;

```

Résultat :

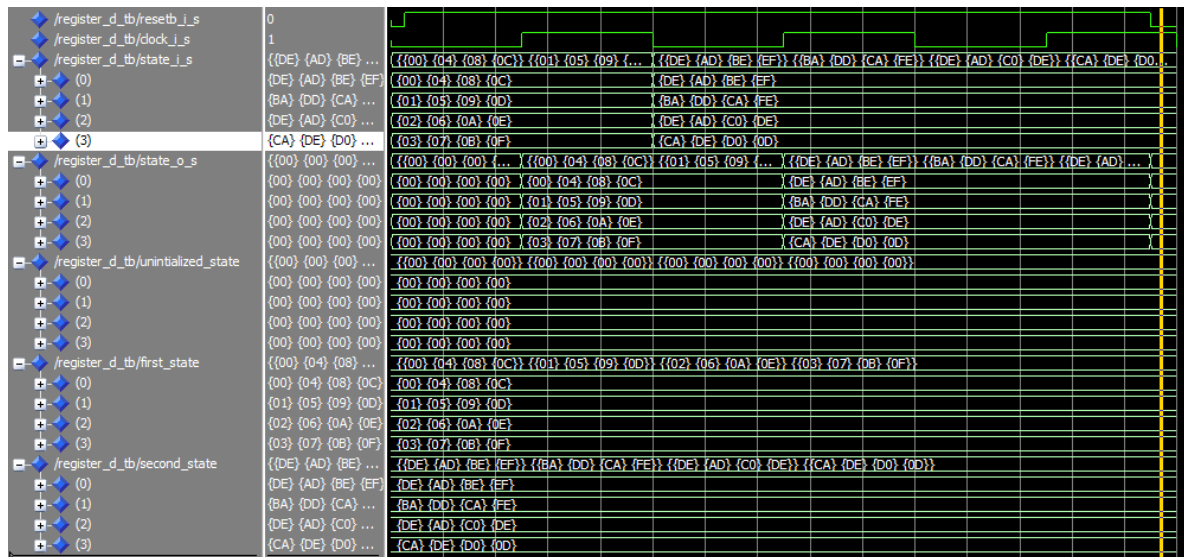


Figure TODO : Résultat obtenu pour le test Registre D

Toutes les assertions sont passées, donc **Registre D est validé**.

Component state_to_bit128 et bit128_to_state


La relation entrée/sortie avec le composant est assez explicite.

Input bit sequence	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	...
Byte number	0								1								2								...
Bit numbers in byte	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	...

Round TestBench

Machine d'Etat

 La machine d'état contrôle le comportement du round en fonction du compteur de round.



Voici donc la configuration des données en fonction des états :

	idle	start_counter	round_0	round_1to9	round10	end_fsm
init_counter_o	1	1	0	0	0	0
start_counter_o	0	1	1	1	0	0
enable_output_o	0	0	0	0	0	1
aes_on_o	0	0	1	1	1	0
enable_RC_o	0	0	0	1	1	0
enable_MC_o	0	0	0	1	0	0

Machine d'Etat Entity

D'après le diagramme d'état, on définit rapidement les entrées et les sorties :

```

1  entity fsm_aes is
2
3      port (
4          round_i: in bit4;  -- Utilise: 10, Max: 16
5          clock_i: in std_logic;
6          resetb_i: in std_logic;
7          start_i: in std_logic;
8          init_counter_o: out std_logic;
9          start_counter_o: out std_logic;
10         enable_output_o: out std_logic;
11         aes_on_o: out std_logic;
12         enable_round_computing_o: out std_logic;
13         enable_mix_columns_o: out std_logic
14     );
15
16 end entity fsm_aes;
```

Machine d'Etat Architecture

Dans la partie déclarative, on définit nos états :

```

1  architecture fsm_aes_arch of fsm_aes is
2
3      type state_fsm is (idle, start_counter, round_0, round_1to9, round10,
4                          end_fsm);
5      signal etat_present, etat_futur: state_fsm;
6  begin
```

Dans la partie descriptive, on définit 3 process.

Pour changer d'état en fonction de l'horloge et du reset, nous utiliserons un process dédié, sensible à l'horloge et au reset :

```

1  -- architecture fsm_aes_arch
2  event_dispatcher: process (clock_i, resetb_i)
3  begin
4      if resetb_i = '0' then
5          etat_present <= idle;
6      elsif clock_i'event and clock_i = '1' then
7          etat_present <= etat_futur;
8      end if;
9  end process event_dispatcher;

```

Pour changer d'état en fonction des entrées, nous utiliserons un autre process dédié, sensible à l'état présent, le start et le round :

```

1  -- architecture fsm_aes_arch
2  event_map_to_state: process (etat_present, start_i, round_i)
3  begin
4      case etat_present is
5          when idle =>
6              if start_i = '0' then
7                  etat_futur <= idle; -- loop until start
8              else
9                  etat_futur <= start_counter;
10             end if;
11         when start_counter =>
12             etat_futur <= round_0;
13         when round_0 =>
14             etat_futur <= round_1to9;
15         when round_1to9 =>
16             if to_integer(unsigned(round_i)) < 9 then
17                 etat_futur <= round_1to9; -- loop while round_i < 9
18             else
19                 etat_futur <= round10;
20             end if;
21         when round10 =>
22             etat_futur <= end_fsm;
23         when end_fsm =>
24             etat_futur <= idle;
25     end case;
26 end process event_map_to_state;

```

Pour changer les données en fonction de l'état, nous utiliserons également un process dédié, sensible à l'état présent :

```

1  -- architecture fsm_aes_arch
2  state_model: process (etat_present)
3  begin
4      case etat_present is
5          when idle =>
6              init_counter_o <= '1';
7              start_counter_o <= '0';
8              enable_output_o <= '0';
9              aes_on_o <= '0';
10             enable_round_computing_o <= '0';
11             enable_mix_columns_o <= '0';
12             ... -- Le comportement est défini dans le tableau ci-dessus.
13         when end_fsm =>

```

```

14         init_counter_o <= '0';
15         start_counter_o <= '0';
16         enable_output_o <= '1';
17         aes_on_o <= '0';
18         enable_round_computing_o <= '0';
19         enable_mix_columns_o <= '0';
20     end case;
21 end process state_model;

```

Machine d'Etat TestBench

Compteur de Round

Notre compteur doit aller de 0 à 10, on utilise donc un compteur 4 bits.

Compteur de Round Entity

Notre compteur devra être armé avec `init_counter_i`, et devra s'incrémenter dès que le `start_counter_i` passe à 1.

```

1  entity counter is
2
3      port (
4          clock_i: in std_logic;
5          resetb_i: in std_logic;
6          init_counter_i: in std_logic;
7          start_counter_i: in std_logic;
8          round_o: out bit4
9      );
10
11 end entity counter;

```

Compteur de Round Architecture

```

1  architecture counter_arch of counter is
2
3      signal round_s : bit4;
4
5  begin
6
7      seq_0 : process (clock_i, resetb_i) is
8      begin
9          -- Reset clears state
10         if resetb_i = '0' then
11             round_s <= "0000";
12
13         -- New data at RISING
14         elsif clock_i'event and clock_i = '1' then
15             -- Arm
16             if init_counter_i = '1' then
17                 round_s <= "0000";
18
19             -- Start counting
20             elsif start_counter_i = '1' then
21                 if round_s = "1010" then -- Limit

```



```
22         round_s <= "0000";
23     else
24         round_s <= std_logic_vector(unsigned(round_s) + 1);
25     end if;
26 end if;
27 end if;
28 end process seq_0;
29
30 round_o <= round_s;
31
32 end architecture counter_arch;
```

Compteur de Round TestBench

AES

Bibliographie

Annexe
